



$$V_{out} = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) (V_1 - V_2)$$

$$Z_{in}(V_1) = \infty$$

$$Z_{in}(V_2) = \infty$$

$$Z_{out} = 0$$